

x1

1

Key = Space

Question 01

x2

0

Key = Space

U3A

7402N

U4A


7402N

I1

2.5 V

I2

2.5 V

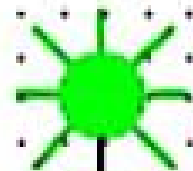

S

0

Key = Space

U1A

7400N

U2A

7400N

i1

2.5 V

i2


2.5 V


Question 02

R

0

Key = Space

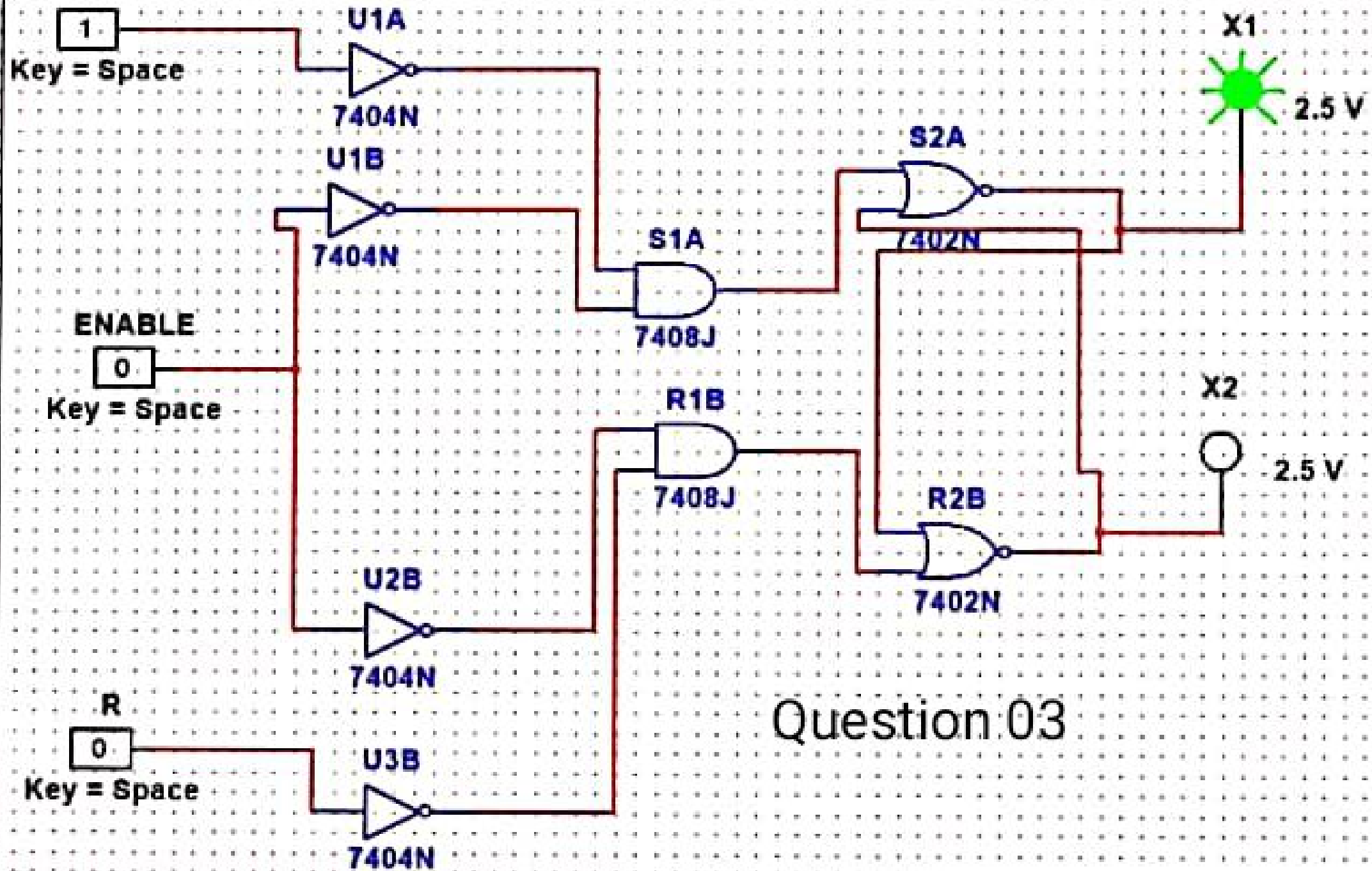

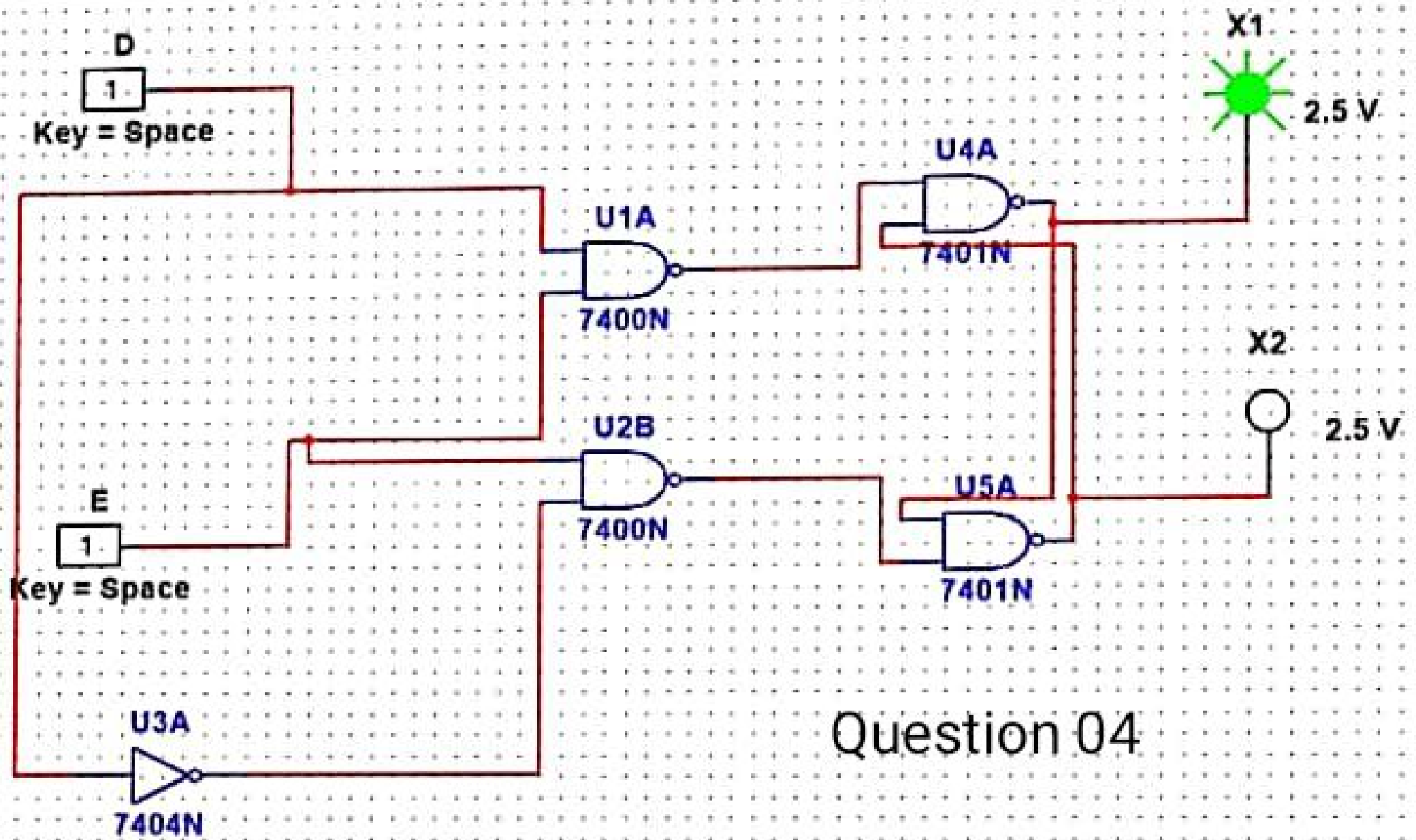

Question 04